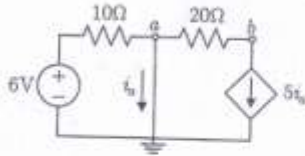



PRVI KOLOKVIJUM IZ TEORIJE ELEKTRIČNIH KOLA – A

1. (3p)



U kolu prikazanom na slici odrediti potencijale čvorova a i b .


2. (3p)

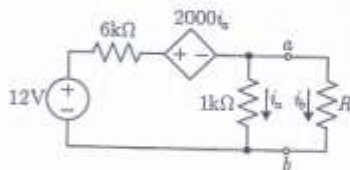

U kolu prikazanom na slici odrediti vrijednost otpornosti R tako da struja i_b bude jednaka 2mA. Vrijednost struje i_b je u amperima.

Napomena: Kolo lijevo od tačaka a i b zamijeniti Teveninovim generatorom.


3. (3p)

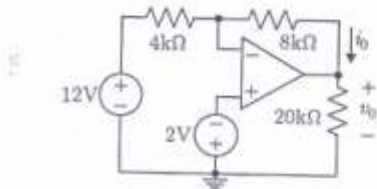

Za kolo prema slici sa idealnim OP odrediti vrijednosti struje i_0 i napona v_0 .

4. (3p) Neko električno kolo je za $t > 0$ opisano diferencijalnom jednačinom: $\frac{d^2v}{dt^2} + 5\frac{dv}{dt} + 6v = v_s$. Ako je $v_s = 2e^{-2t}$ V odrediti prinudni odziv u kolu $v_f = ?$ za $t > 0$.

5. (4p)

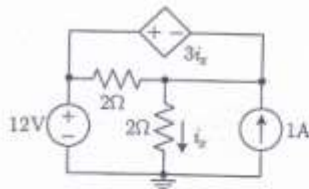


Za dato električno kolo:

a) Nacrtati graf električnog kola i označiti osnovne presjeke. (2p)

b) Formirati matricu Q_f . (1p)

c) Odrediti struju $i_x = ?$. (1p)


6. (4p)

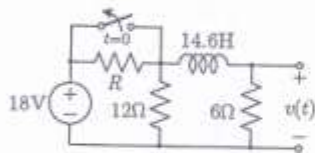

Odziv u kolu prikazanom na slici je jednak:

$v(t) = 8 + 10e^{-0.69t}$ V za $t > 0$. Kolika je vrijednost otpornosti R u omima?

7. (6p)

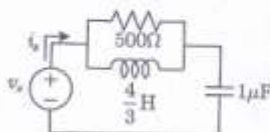

Odrediti struju $i_s(t)$ za $t > 0$ u kolu prikazanom na slici ako je:

a) $v_s(t) = 10h(-t)$

b) $v_s(t) = 10h(t)$




NAPOMENA: Za izradu kolokvijuma student dobija tri lista i na kraju ispita moraju biti svi vraćeni. **RADI SE UKUPNO 5 ZADATAKA. ZADACI 5, 6 I 7 SU OBAVEZNI A OD OSTALA 4 STUDENT BIRA I RADI 2 ZADATKA.** Dozvoljena je upotreba samo tabela i šema koje su dobijene na računskim vježbama. Na prvoj stranici napisati sledeće: PRVI KOLOKVIJUM IZ TEORIJE ELEKTRIČNIH KOLA, ime i prezime i broj indeksa. Rad nastaviti na prvoj slobodnoj stranici. **OBAVEZNO ISKLJUČITI MOBILNE TELEFONE.**

Ispit traje 90 minuta.

PREDMETNI NASTAVNIK


afarice

I KOLIKVIDU GRUPA (A)

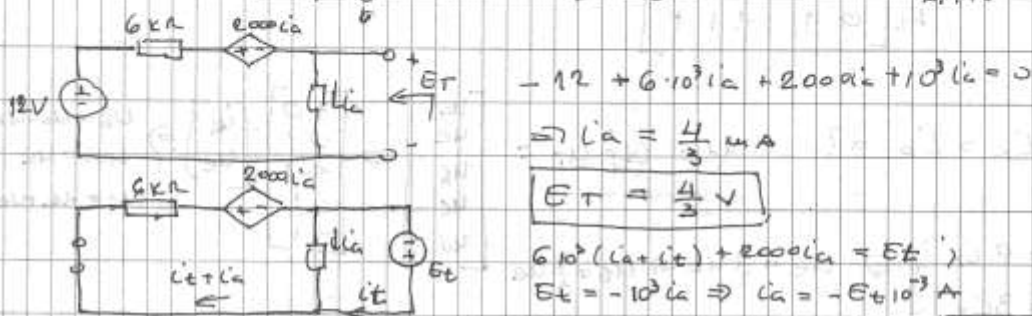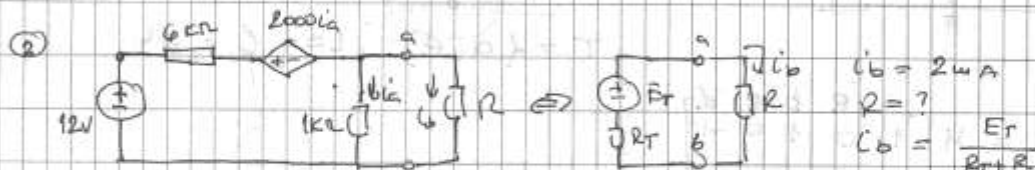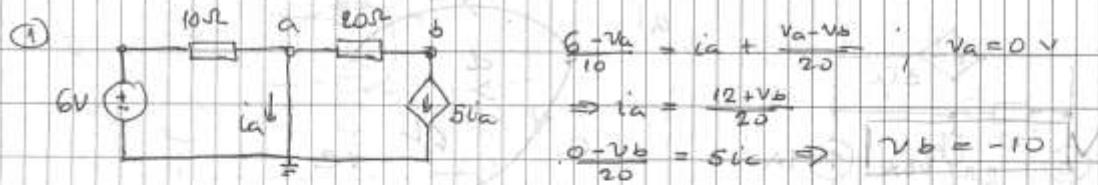

$$\Rightarrow 6 \cdot 10^3 i_t - 6 E_T - 2 E_T = E_T \Rightarrow R_T = \frac{E_T}{i_t} = 667 \Omega$$
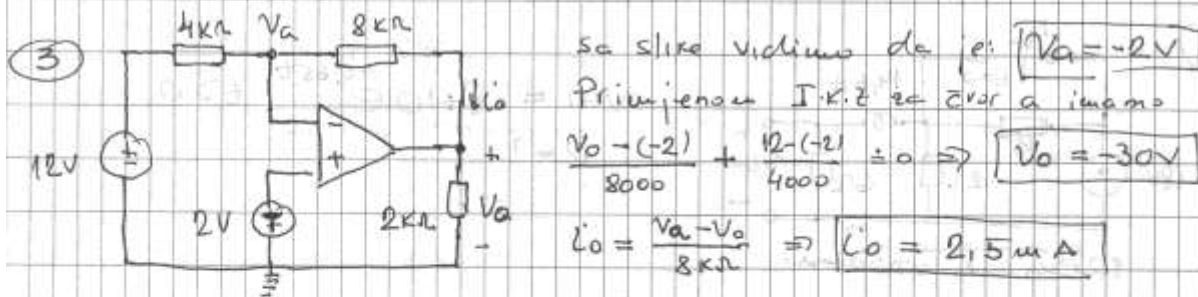
$$i_b = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{667 + R} ; i_b = 0.002 \text{ A} \Rightarrow R = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{0.002} - 667 \Rightarrow R = 0 \Omega$$



4

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + 5 \frac{dv}{dt} + 6v = v_s ; v_s = 2e^{-2t} ; v_f = ? ; t > 0$$

$$s^2 + 5s + 6 = 0 \Rightarrow s_1 = -2 ; s_2 = -3$$

$$v_n = A e^{-2t} + B e^{-3t} \quad \mathcal{L}\{t^p\} = t^p \cdot \frac{1}{s^{p+1}}$$



Imamo poklopnja prinudnog i aktivna su komponentama sustava odn.

$$v_p = k t e^{-2t} ; v_p'(t) = k e^{-2t} - 2t k e^{-2t} ; v_p''(t) = -4k e^{-2t} + 4t k e^{-2t}$$

zamjenom u pdomu diff inu $\Rightarrow k = 2$

$$v_p(t) = 2t e^{-2t} ; t > 0$$

5)

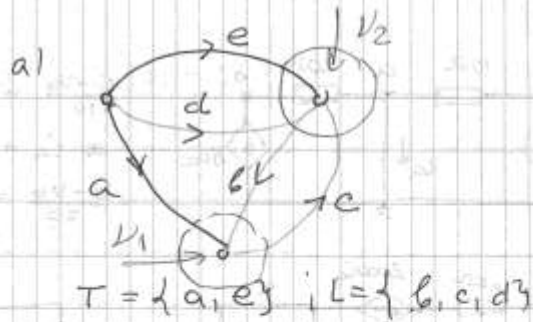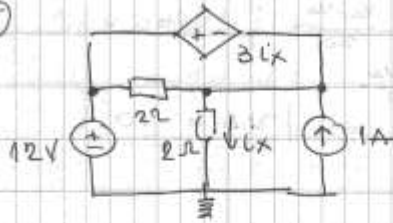

b)

$$Q_f = \begin{matrix} & a & b & c & d \\ \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

c) $i_x = i_b = ?$ $u = Q_f^T u_T = \begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \\ u_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} u_b = u_c - u_e \\ u_d = u_e \\ u_c = u_a + u_e = -u_b \end{matrix}$


$u_b = 2i_x \Rightarrow u_c = \frac{2}{3}u_b \Rightarrow u_b = \frac{2}{3}u_c$
 $u_c = 3i_x$

$u_b = 12 - u_c \Rightarrow \frac{2}{3}u_c = 12 - u_c \Rightarrow u_c = \frac{36}{5} \text{ V}$

$i_x = \frac{u_b}{3} = \frac{36}{5 \cdot 3} = \frac{12}{5} = 2,4 \text{ A}$

$i_x = 2,4 \text{ A}$

6)

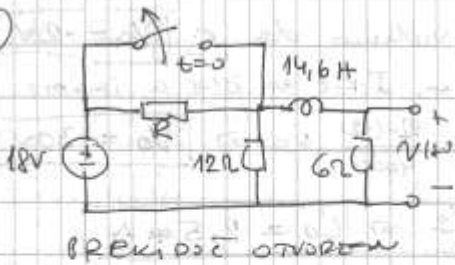


$v(t) = 8 + 10e^{-0,625t} \quad t > 0$
 $R = ?$



$v(\infty) = 8 + 10e^{-\infty} = 8 \text{ V}$

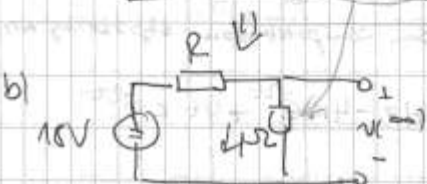
Razdjelnik $n = \frac{6}{12} = 0,5$
 ne slici b) dvostr



$8 = \frac{4}{R+4} (18)$


$8R + 32 = 72 \Rightarrow$

$R = 5 \Omega$

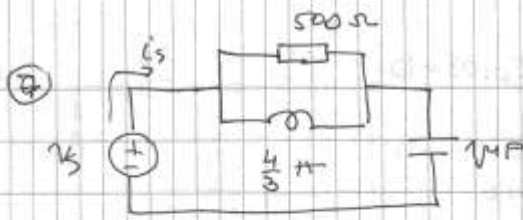

a) $u_s(t) = 10 \cdot \delta(t)$


b) $u_s(t) = 10 \cdot \delta(t)$

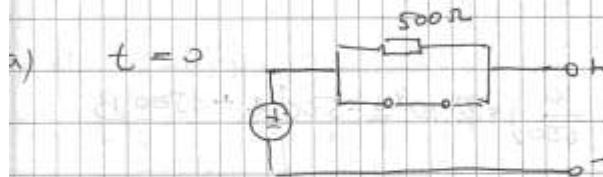

$i_L(0-) = 0 \text{ A}$

$u_C(0-) = 10 \text{ V}$

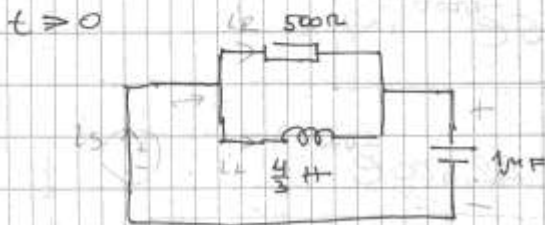$i_L(0+) = i_L(0-) = 0 \text{ A} \quad ; \quad u_C(0+) = u_C(0-) = 10 \text{ V}$



$i_s = i_L + i_C$

$C \frac{du_C}{dt} = -\frac{u_C}{R} - \frac{1}{L} \int u_C dt \Big| \frac{d}{dt}$

$C \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{du_C}{dt} \frac{1}{R} + \frac{1}{L} u_C = 0$

$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = 0$

$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + 2000 \frac{du_C}{dt} + 750000 u_C = 0$

$S^2 + 2000 S + 750000 = 0 \Rightarrow S_1 = -500, S_2 = -1500$

$u_C(t) = A e^{-500t} + B e^{-1500t}$

$u_C(0+) = 10 = A + B$

$C u_C'(0+) = i_C(0+) + i_L(0+)$

$u_C'(0+) = -\frac{u_C(0+)}{RC} + \frac{u_C(0+)}{L} \Rightarrow \frac{du_C}{dt} = -\frac{u_C(0+)}{RC} = -20000$

$A + B = 10$
 $5A + 15B = 200 \quad] \Rightarrow A = -5, B = 15$

$u_C(t) = -5 e^{-500t} + 15 e^{-1500t} \quad \checkmark, i_s = i_C = C u_C'$

$i_s = 10^{-6} (2500 e^{-500t} - 22500 e^{-1500t}) = 2,5 e^{-500t} - 22,5 e^{-1500t} \text{ mA}$

$$b) v_s(t) = 10 \lambda(t) \text{ V}; \quad v_c(0) = 0; \quad i_L(0) = 0$$

$$v_c \neq 10 \text{ V}$$

$$v_c(t) = 10 + A e^{-\text{root}} + B e^{-\text{root}}$$

$$A + B = -10$$

$$v_c'(0) = 10^6 i_c(0) = 10^6 \left(0 + \frac{10}{500}\right) = 2 \cdot 10^4 = -500 A + 1500 B$$

$$\Rightarrow A = 5; \quad B = -15$$

$$v_c(t) = 10 + 5 e^{-500t} - 15 e^{-1500t} \quad \checkmark$$

$$i_s = i_c = 10^6 (-2500 e^{-500t} + 22,500 e^{-1500t})$$

$$i_s(t) = 25 e^{-500t} + 22,5 e^{-1500t} \text{ mA}; \quad t > 0$$

$$[10 = u + u_c \Rightarrow u_c = 10 - u_c]$$

$$b) C \frac{du_c}{dt} = i_s = i_{LR} = \frac{1}{L} \int (10 - u_c) dt + \frac{10 - u_c}{R}$$

$$C \frac{du_c}{dt} = \frac{1}{L} \int 10 dt - \frac{1}{L} \int u_c dt + \frac{10}{R} - \frac{u_c}{R} \quad \Big| \frac{d}{dt}$$

$$C \frac{d^2 u_c}{dt^2} = \frac{10}{L} - \frac{1}{L} u_c + 0 - \frac{du_c}{R dt}$$


$$\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{du_c}{dt} \frac{1}{RC} + \frac{1}{LC} u_c = \frac{10}{LC} \quad !!!$$

$$u_c(t) = A \Rightarrow \frac{A}{LC} = \frac{10}{LC} \Rightarrow A = 10$$

$$u_c(t) = 10 \text{ V}$$


PRVI KOLOKVIJUM IZ TEORIJE ELEKTRIČNIH KOLA – B

1. (3p)

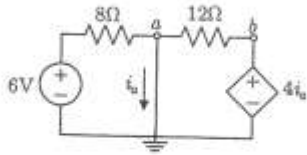


U kolu prikazanom na slici odrediti potencijale čvorova a i b .

2. (3p)

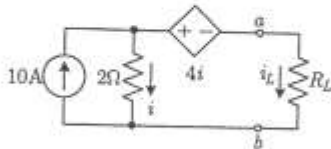

U kolu prikazanom na slici odrediti vrijednost otpornosti R_L tako da struja i_L bude jednaka $-2A$. Napomena: Kolo lijevo od tačaka a i b zamijeniti Teveninovima generatorom.


3. (3p)

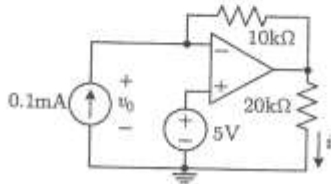

Za kolo prema slici sa idealnim OP odrediti vrijednosti struje i i napona v_o .

4. (3p) Neko električno kolo je za $t > 0$ opisano diferencijalnom jednačinom: $\frac{d^2i}{dt^2} + 5\frac{di}{dt} + 20i = 6i_s$. Ako je $i_s = 6 + 2t$ A odrediti prinudni odziv u kolu $i_f = ?$ za $t > 0$.


5. (4p)

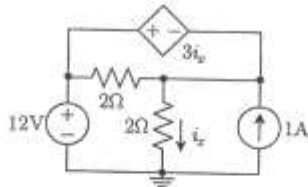

Za dato električno kolo:

- Nacrtati graf električnog kola i označiti osnovne konture. (2p)
- Formirati matricu B_f . (1p)
- Odrediti struju $i_x = ?$. (1p)


6. (4p)

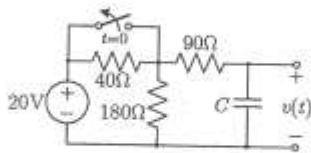

Odziv u kolu prikazanom na slici je jednak:

$v(t) = 12 + 8e^{-0.75t}$ V za $t > 0$. Kolika je kapacitivnost C kondenzatora na slici u mF?

7. (6p)

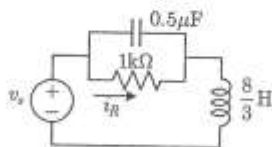

Odrediti struju $i_R(t)$ za $t > 0$ u kolu prikazanom na slici ako je:

- $v_s(t) = 10h(-t)$
- $v_s(t) = 10h(t)$

NAPOMENA: Za izradu kolokvijuma student dobija tri lista i na kraju ispita moraju biti svi vraćeni. **RADI SE UKUPNO 5 ZADATAKA. ZADACI 5, 6 I 7 SU OBAVEZNI A OD OSTALA 4 STUDENT BIRA I RADI 2 ZADATKA.** Dozvoljena je upotreba samo tabela i šema koje su dobijene na računskim vježbama. Na prvoj stranici napisati sledeće: PRVI KOLOKVIJUM IZ TEORIJE ELEKTRIČNIH KOLA, ime i prezime i broj indeksa. Rad nastaviti na prvoj slobodnoj stranici. **OBAVEZNO ISKLJUČITI MOBILNE TELEFONE.**

Ispit traje 90 minuta.

PREDMETNI NASTAVNIK

[Signature]

I KOLOKVIJUM - GRUPA B

①

I.k.z. za čvor a

$$\frac{6 - v_a}{8} = i_a + \frac{v_a - v_b}{12} \Rightarrow i_a = \frac{6}{8} + \frac{v_b}{12}$$

$$v_b = 4i_a \Rightarrow v_b = 4.5 \text{ V} \quad v_a = 0$$

②

$i_L = -2 \text{ A}$
 $R_L = ?$
 $i_L = \frac{E_T}{R_T + R} = -2$

$10 = i + 0 \Rightarrow i = 10 \text{ A}$

$$E_T + 4i - 2i = 0 \Rightarrow E_T = -20 \text{ V}$$

$$-v_t - 4i_t + 2i_t \Rightarrow R_T = \frac{v_t}{i_t} = -2 \Omega$$

$$-2 = i_L = \frac{-20}{R_L - 2} \Rightarrow R_L = 12 \Omega$$

③

Sa slike vidimo da je:
 $v_o = 5 \text{ V}$, I.k.z. za čvor ①

$$\left(\frac{v_b - 5}{10000} \right) - 0.1 \cdot 10^{-3} - 0 = 0 \Rightarrow v_b = 4 \text{ V}$$

$$i = \frac{v_b}{20000} \Rightarrow i = \frac{1}{5} \text{ mA}$$

④ $\frac{d^2 i}{dt^2} + 5 \frac{di}{dt} + 20i = 6i_s$; $i_s = 6 + 2t \text{ A}$; $i_f = ?$ $t > 0$

$$s^2 + 5s + 20 = 0$$

$$i_p(t) = A + Bt = i_f(t)$$

Zamjenom u diff. jednačinu imamo:


$$0 + 9B + 20(A + Bt) = 36 + 12t$$

$$9B + 20A = 36$$


$$20B = 12 \Rightarrow B = \frac{12}{20} = 0.6 \quad A = 1.53$$

$$i_f(t) = 1.53 + 0.6t$$

5)

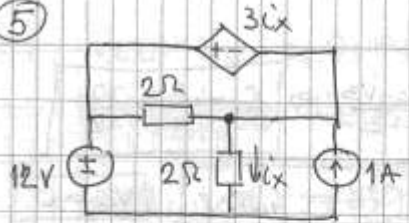

a)

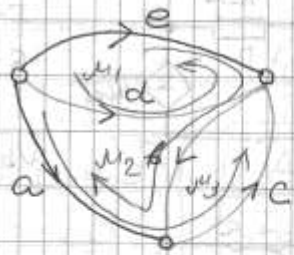

b)

$$B_f = \begin{bmatrix} \mu_1 & a & b & d & e \\ \mu_2 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \mu_3 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ \mu_4 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\vec{i} = B_f^+ \vec{i}_L \Rightarrow \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \\ i_d \\ i_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_b \\ i_c \\ i_a \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} i_a = -i_b + i_d \\ i_e = i_b - i_c - i_d \end{cases}$$

$i_x = ?$ $i_x = i_b$; $i_c = 1A$

$i_a = -i_b + i_d$

$i_e = i_b - 1 - i_d$

$\mu_1: \sum u = 0 \quad u_e + u_b - u_c = 0 \quad ; \quad u_c = 12V$

$\mu_2: \sum u = 0 \quad u_d - u_e = 0 \Rightarrow u_d = u_e$


$u_b = 2i_b \quad ; \quad u_c = \frac{2}{3}u_e$

$u_e = 3i_b$

$u_e + u_b = 12 \Rightarrow u_e + \frac{2}{3}u_e = 12 \Rightarrow \boxed{u_e = \frac{36}{5}}$


$u_e = 3i_x \Rightarrow i_x = \frac{12}{5} \quad \boxed{i_x = 2,4 A}$

6)

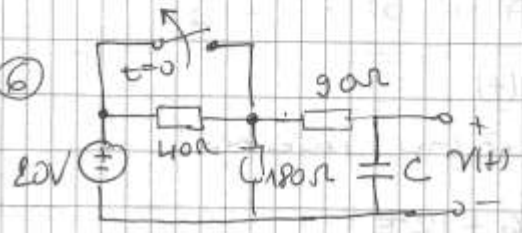

$v(t) = 12 + 8 e^{-0,75t} \quad ; \quad t > 0$

$C = ? \quad \mu m F$

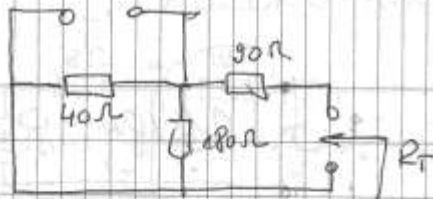


$$R_T = 90 + \frac{180 \cdot 40}{180 + 40} = 30\Omega = 122,72 \Omega$$

$$\tau = R_T C = 30 \cdot C = 122,72 \text{ C}$$

$$-0,75t = -\frac{t}{\tau} \Rightarrow \tau = \frac{1}{0,75} = 1,33 = \frac{4}{3}$$

$$1,33 = 30 C \Rightarrow C = 40,8 \mu\text{F}$$


7

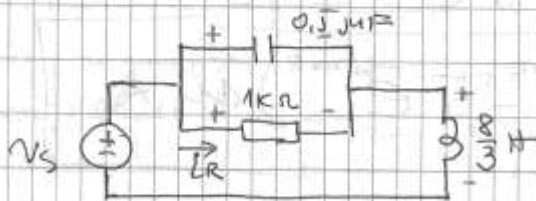

a) $V_s(t) = 10(-1) \text{ V}$

b) $V_s(t) = 10 \alpha(t) \text{ V}$

a) $t=0$

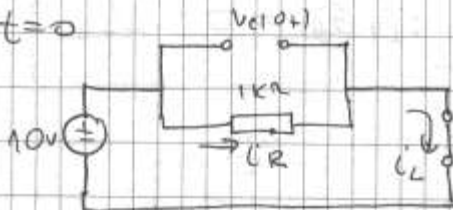

$$i_L(0+) = \frac{10}{1000} = 0,01 = 10 \mu\text{A}$$

$$V_C(0+) = 1 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 10 \text{ V}$$

$$i_L(0-) = i_L(0+) = 10 \mu\text{A}$$

$$V_C(0-) = V_C(0+) = 10 \text{ V}$$

$t > 0$



$$-\frac{1}{L} \int u_C dt = C \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R} \quad ; \quad i_s = i_R + i_C$$

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = 0$$

$$s^2 + 2000s + 750000 = 0 \Rightarrow S_1 = -500; S_2 = -1500$$

$$u_C(t) = A e^{-500t} + B e^{-1500t}$$

$$u_C(0) = 10 = A + B$$

$$i_L'(0+) = 2i_L(0+) + i_C(0+)$$

$$u_C'(0+) = \frac{i_L(0+)}{C} - \frac{u_C(0+)}{RC} = 0 \quad u_C'(0+) = 0$$

$$u_C'(0+) = -500A - 1500B = 0 \quad \left. \begin{array}{l} A + B = 10 \end{array} \right\} \begin{array}{l} A = 15 \\ B = -5 \end{array}$$

$$u_C(t) = 15e^{-500t} - 5e^{-1500t} \quad \checkmark$$

$$i_L(t) = (15e^{-500t} - 5e^{-1500t}) \text{ mA}$$

b) $v_{S1}(t) = 10 \text{ kV}$; $v_C(0+) = 0$, $i_L(0+) = 0$

$$v_C(0+) = 10$$

$$v_C = 10 + A e^{-500t} + B e^{-1500t}$$

$$v_C'(0+) = 2 \times 10^6 [i_L(0+) - i_C(0+)] = 0$$

$$v_C(0+) = 10 = 10 + A + B$$

$$0 = -500A - 1500B$$

$$\Rightarrow A = -15; B = 5$$

$$v_C(t) = 10 - 15e^{-500t} + 5e^{-1500t} \text{ V}, t > 0$$

$$i_L(t) = 10 - 15e^{-500t} + 5e^{-1500t} \text{ mA}, t > 0$$