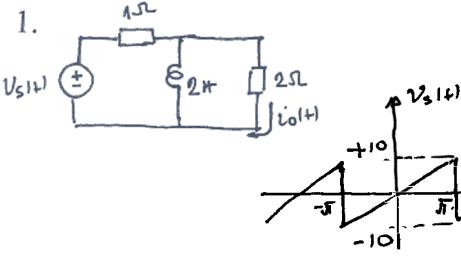



## TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA – Priprema za II kolokvijum



Odrediti izraz za struju  $i_o(t)$  u kolu prema slici ako se ulazni napon mijenja prema priloženom dijagramu.

$$R: v_s(t) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{20}{n\pi} \sin nt \text{ V}$$
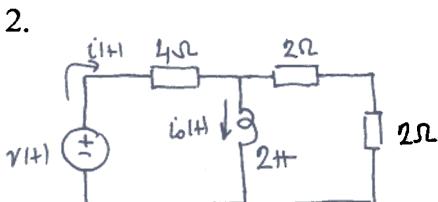
$$i_o(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ (-1)^{n+1} \left( \frac{20}{n\pi} \right) \frac{n}{\sqrt{1+9n^2}} \cos [nt - \tan^{-1}(3n)] \right\} A$$



Odrediti odziv  $i_o(t)$  u kolu na slici ako je  $v(t)$  jednako

$$v(t) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{1+n^2} (\cos nt - n \sin t) \text{ V}$$


$$R: i_o(t) = \frac{1}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2(1+n^2)} \cos nt \text{ A}$$

3. Odrediti Furijeovu transformaciju funkcije  $f(t) = 12e^{-2|t|} \cos 4t$ . R:  $F(j\omega) = \frac{24}{4+(\omega-4)^2} + \frac{24}{4+(\omega+4)^2}$

4. Odrediti inverznu FT. a)  $F(j\omega) = \frac{6(3+2j\omega)}{(1+j\omega)(4+j\omega)(2+j\omega)}$ ; b)  $Y(j\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{2(1+j\omega)}{j\omega} + \frac{2(1+j\omega)}{(1+j\omega)^2 + 16}$   
R: a)  $f(t) = (2e^{-t} + 3e^{-2t} - 5e^{-4t})h(t)$ ; b)  $y(t) = (1 + 2e^{-t} \cos 4t)h(t)$

5. Napon na otporniku od  $10\Omega$  je  $v(t) = 5e^{-3t}h(t)$  V. Odrediti ukupnu energiju koja se troši (disipira) na otporniku. R:  $W_{10\Omega} = 41.67\text{J}$

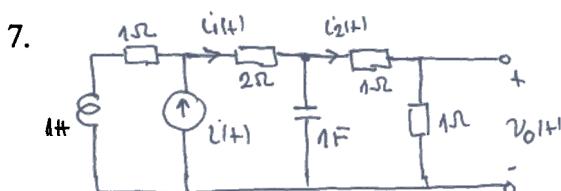6. Izračunati koji dio od ukupne energije koji se disipira na otporniku od  $1\Omega$  otpada na opseg učestanosti  $-10 < \omega < 10$  rad/s kada je napon na otporniku  $v(t) = e^{-2t}h(t)$ . R:  $\frac{W}{W_{1\Omega}} = \frac{0.218}{0.25} = 87.4\%$




Primjenom FT odrediti napon  $v_o(t)$  u kolu prikazanom na slici ako je: a)  $i(t) = 4(e^{-t} - e^{-2t})h(t)$  A  
b)  $i(t) = 12 \cos 4t$  A

$$R: a) v_o(t) = \left( \frac{4}{3}e^{-t} - 4e^{-2t} + \frac{8}{3}e^{-2.5t} \right) h(t)$$

$$b) v_o(t) = 1.27 \cos(4t - 58^\circ) \text{ V}$$

1. Odrediti LT sledećih funkcija: a)  $f_1(t) = 2h(t-4)$ ; b)  $f_2(t) = 3e^{-2t}h(t-4)$ ; c)  $f_3(t) = 3\delta(t-5)$ .  
R: a)  $F_1(s) = 2s^{-1}e^{-4s}$ ; b)  $F_2(s) = 3(s+2)^{-1}e^{-4s-8}$ ; c)  $F_3(s) = 3e^{-5s}$

2

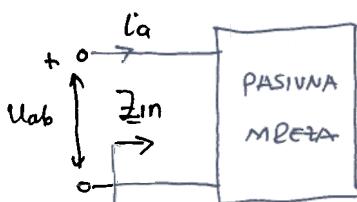


Neka je  $Z_{in}(s) = 5(s^2 + 4s + 20)/(s+1)\Omega$ . Odrediti  $i_a(t)$  ako je  $v_{ab}(t)$  jednako: a)  $160e^{-6t}\text{V}$  b)  $160e^{-6t}h(t)\text{V}$


$$R: a) -5e^{-6t}\text{A } (\forall t) \text{ b) } [-5e^{-6t} + e^{-2t}(5 \cos 4t + 3 \sin 4t)]h(t)\text{A}$$

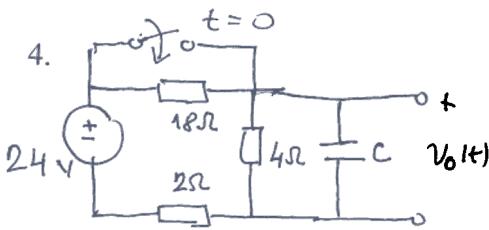3. Data je funkcija prenosa:  $H(s) = \frac{2(s+3)}{(s+1)(s+3)}$ . Odrediti: a) Impulsni odziv b) Step odziv


R: a)  $g(t) = (4e^{-t} - 2e^{-2t})h(t)$  b)  $f(t) = (3 - 4e^{-t} + e^{-2t})h(t)$



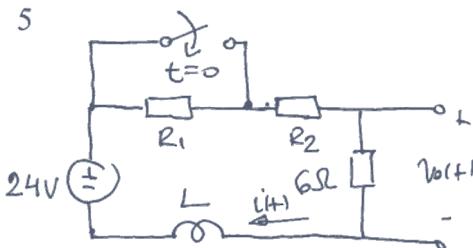
Ulag u kolo prikazano na slici je napon naponskog izvora od 24 V. Izlaz je napon na kondenzatoru koji je jednak  $v_o(t) = 16 - 12e^{-0.6t}$  V za  $t > 0$ . Odrediti kapacitivnost  $C$  crtanjem kola u s domenu. R:  $C = 1.25\text{F}$ .



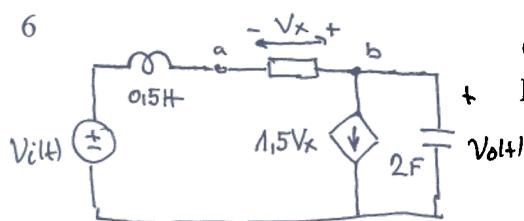
Ulag u kolo prikazano na slici je napon naponskog izvora od 24 V. Izlaz je napon na otporniku od  $6\Omega$  koji je jednak  $v_o(t) = 12 - 6e^{-0.35t}$  V za  $t > 0$ . Odrediti  $L, R_1$  i  $R_2$  crtanjem kola u s domenu. R:  $L = 34.29\text{H}$ ,  $R_1 = 12\Omega$ ,  $R_2 = 6\Omega$ .



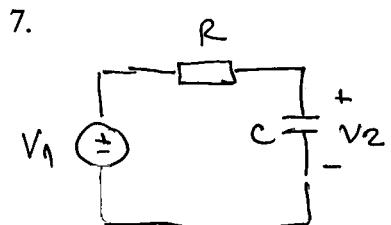
Odrediti step odziv u kolu prikazanom na slici.  
R:  $v_o(t) = [1 - (1 + 2t)e^{-2t}]h(t)$  V



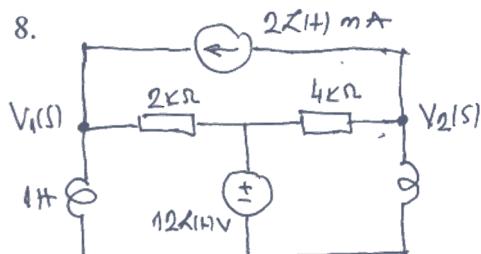
Za kolo prema slici odrediti: a) Funkciju prenosa; b) odziv  
 $v_2(t) = ?$  ako je  $v_1(t) = th(t)$ .  
R:  $v_2(t) = t - RC(1 - e^{-t/RC})$ ;  $t \geq 0$



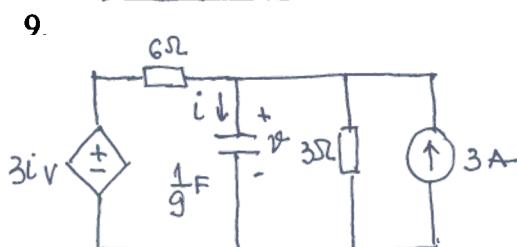Crtanjem kola u s domenu odrediti napone  $V_1(s)$  i  $V_2(s)$   
R:  $V_1(s) = \frac{16}{s+2}$  V;  $V_2(s) = \frac{4}{s+2}$  V



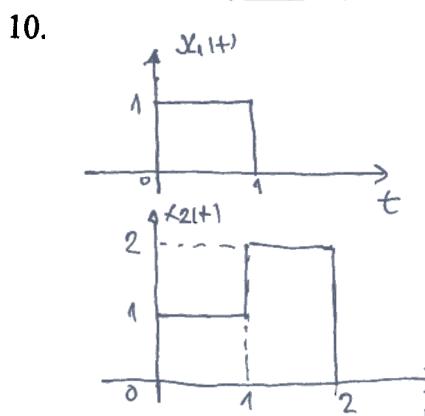Primjenom LT. odrediti  $v(t) = ?$  za  $t > 0$  ako je  $v(0) = 4\text{V}$   
R:  $v(t) = 6 - 2e^{-9t}$  V



Odrediti konvoluciju signala prikazanih na slici.

$$R: y(t) = \begin{cases} t & 0 \leq t \leq 2 \\ 6 - 2t & 2 \leq t \leq 3 \\ 0 & \text{van ovih intervala} \end{cases}$$